Electrónica analógica y digital

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar el funcionamiento de los semiconductores, el diodo y el transistor, y calcular circuitos básicos con ellos
- Trabajar con sistemas de numeración binario y hexadecimal y con el álgebra de Boole
- Obtener, simplificar (por álgebra y mapas de Karnaugh) e implementar funciones lógicas con puertas
- Describir circuitos combinacionales, secuenciales y la conversión analógico-digital

Para pensar

Un móvil reproduce una canción que es una onda de sonido continua, pero la guarda como una lista de ceros y unos. ¿Cómo se pasa de una cosa a la otra sin que notemos la diferencia?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Semiconductores y diodo

Los **semiconductores**, como el silicio y el germanio, conducen la electricidad peor que los metales y mejor que los aisladores. Su conductividad se controla añadiendo pequeñas cantidades de impurezas, proceso llamado **dopado**. Con átomos de fósforo, que aportan electrones libres, se obtiene silicio de **tipo N**; con boro, que deja huecos (ausencias de electrones que se comportan como cargas positivas), de **tipo P**.

Al unir una zona P con una N se forma una **unión PN**, que es un **diodo**: un componente que deja pasar la corriente en un solo sentido, del ánodo (P) al cátodo (N). En **polarización directa** (ánodo más positivo), conduce cuando la tensión supera unos 0,7 V en el silicio (tensión umbral); en **polarización inversa**, prácticamente no conduce. Si la tensión inversa es excesiva, se alcanza la tensión de ruptura.

En los cálculos se suele usar un modelo sencillo: el diodo en directa es como una fuente de 0,7 V (unos 2 V en un LED rojo, 3 V en uno azul o blanco) y en inversa, como un circuito abierto. Siempre hay que limitar la corriente con una resistencia en serie, $R = (V - V_D) / I$.



1.2 Aplicaciones del diodo: rectificación y regulación


Los diodos tienen muchas aplicaciones:

- **Rectificación**: convertir corriente alterna en continua. Un solo diodo deja (**onda completa**).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Filtrado**: un condensador en paralelo con la salida se carga en los picos y se descarga lentamente entre ellos, suavizando la tensión. Queda un pequeño rizado.
- **Regulación**: el **diodo Zener** está diseñado para trabajar en inversa, donde mantiene una tensión casi constante (la tensión Zener) aunque cambie la corriente. Hoy se usan más los **reguladores integrados** como el 7805, que da 5 V estables.
- **Protección**: un diodo en antiparalelo con una bobina (relé, motor) absorbe el pico de tensión al desconectarla; otro en serie protege un circuito si se conecta la pila al revés.
- **LED** (emite luz), **fotodiodo** (detecta luz) y **célula fotovoltaica** (genera electricidad con la luz).

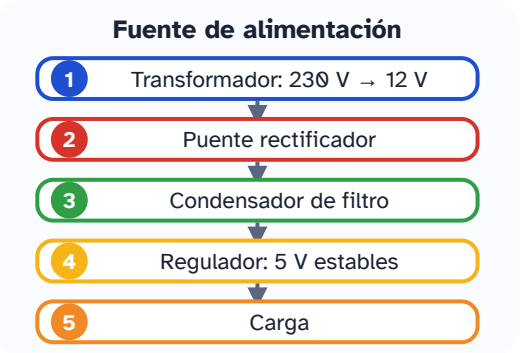Una **fuente de alimentación lineal** encadena todo: transformador reductor, puente rectificador, condensador de filtro y regulador. Las fuentes actuales de los cargadores son **conmutadas**: más pequeñas y eficientes, porque trabajan a alta frecuencia.



1.3 El transistor bipolar


El **transistor bipolar** (BJT) tiene tres zonas semiconductoras (NPN o PNP) y tres terminales: **base** (B), **colector** (C) y **emisor** (E). Su propiedad esencial es que una corriente pequeña en la base controla una corriente mucho mayor entre colector y emisor. En la zona activa:

$$I_C = \beta \cdot I_B \cdot I_E = I_C + I_B$$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Corte**: sin corriente de base ($V_{BE} < 0{,}7$ V), no conduce: es un interruptor abierto.
- **Activa**: I_C es proporcional a I_B: el transistor **amplifica**. Así funcionan los amplificadores de audio.
- **Saturación**: la corriente de base es tan grande que el colector ya no puede dar más; $V_{CE} \approx 0{,}2$ V y el transistor es un interruptor cerrado.

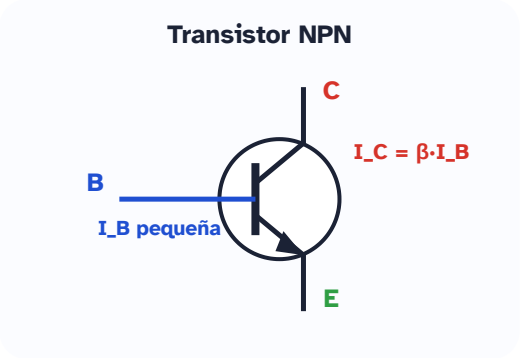Usado como **interruptor** (en corte y saturación), permite que una señal débil, como la salida de un microcontrolador o un sensor, gobierne una carga potente: un relé, un motor o una tira de LED. Para garantizar la saturación se calcula la corriente de base mínima $I_B = I_C / \beta$ y se elige una corriente de 2 a 5 veces mayor; la resistencia de base es $R_B = (V_{entrada} - 0{,}7) / I_B$.



1.4 Otros componentes: MOSFET, sensores y amplificador operacional

Además del transistor bipolar, la electrónica actual usa mucho el **MOSFET**, un transistor controlado por **tensión** y no por corriente: su puerta (gate) apenas consume. Los chips digitales están hechos de miles de millones de MOSFET (tecnología CMOS), y los MOSFET de potencia gobiernan motores y convertidores con muy pocas pérdidas.


Los **componentes sensores** convierten una magnitud física en una variación eléctrica: la **LDR** disminuye su resistencia con la luz; el **termistor NTC** la disminuye con la temperatura y el **PTC** la aumenta; hay también sensores de humedad, presión, distancia por ultrasonidos o infrarrojos. Colocados en un divisor de tensión, generan una tensión que un transistor o un microcontrolador

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

mueve unos contactos, con aislamiento entre el circuito de control y el de

potencia), **optoacopladores** y **triacs**.

El **amplificador operacional** es un circuito integrado con dos entradas (+ y –) y una salida, con una ganancia enorme. Sin realimentación funciona como **comparador**: la salida está a nivel alto si V+ > V–, y a nivel bajo en caso contrario. Con resistencias de realimentación construye amplificadores de ganancia fija: en el **inversor**, G = –R_f / R_1; en el **no inversor**, G = 1 + R_f / R_1. También suma, resta, integra y filtra señales.

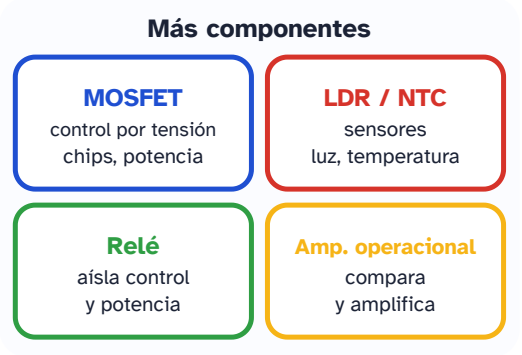

2.1 Señales y sistemas de numeración

Una señal **analógica** puede tomar infinitos valores dentro de un intervalo y varía de forma continua. Una señal **digital** solo toma valores discretos; en electrónica digital binaria, dos: 0 (nivel bajo, cerca de 0 V) y 1 (nivel alto, 3,3 V o 5 V). La ventaja de lo digital es su inmunidad al ruido: un 1 sigue siendo un 1 aunque la tensión baje un poco, y los datos se copian, guardan y transmiten sin degradarse.

Los circuitos digitales trabajan con el **sistema binario**, de base 2, cuyos dígitos (**bits**) son 0 y 1. Cada posición vale una potencia de 2: $1011_2 = 1{\cdot}8 + 0{\cdot}4 + 1{\cdot}2 + 1{\cdot}1 = 11$. Para pasar de decimal a binario se divide sucesivamente entre 2 y se leen los restos de abajo arriba.

Con n bits se representan 2^n valores: 8 bits (un **byte**) dan 256 combinaciones, de 0 a 255. Como los números binarios son largos, se usa el **hexadecimal** (base 16, dígitos 0-9 y A-F): cada cifra hexadecimal equivale a cuatro bits. Así, $1010\ 1111_2 = AF_{16} = 175$. Los colores de una web (#FF8800), las direcciones de memoria y las direcciones MAC se escriben en hexadecimal. Otros códigos binarios representan letras (ASCII, Unicode) o cifras decimales (BCD).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Sistemas de numeración

Decimal	Binario	Hex
5	0101	5
10	1010	A
15	1111	F
175	1010 1111	AF
255	1111 1111	FF

2.2 Álgebra de Boole

George Boole creó un álgebra para la lógica en la que las variables solo pueden valer 0 (falso) o 1 (verdadero). Tiene tres operaciones básicas:

- **Suma lógica** u OR: A + B vale 1 si **alguna** variable vale 1.
- **Producto lógico** o AND: A · B vale 1 solo si **todas** valen 1.
- **Negación** o NOT: $\bar{A}$ (o A′) invierte el valor.

Sus propiedades más útiles para simplificar son:

- A + 0 = A; A + 1 = 1; A · 0 = 0; A · 1 = A.
- A + A = A; A · A = A (idempotencia).
- A + $\bar{A}$ = 1; A · $\bar{A}$ = 0 (complementación).
- Conmutativa, asociativa y distributiva, incluida la que no existe en el álgebra ordinaria: A + B·C = (A + B)·(A + C).
- Absorción: A + A·B = A; A·(A + B) = A. Y también A + $\bar{A}$·B = A + B.
- **Leyes de De Morgan**: $(A + B)' = \bar{A} \cdot \bar{B}$ y $(A \cdot B)' = \bar{A} + \bar{B}$. Al negar una suma se obtiene el producto de las negaciones, y al revés.

Las leyes de De Morgan permiten transformar cualquier función para construirla solo con un tipo de puerta, lo que abarata la fabricación.

Operaciones lógicas

A B	AND	OR	XOR
0 0	0	0	0
0 1	0	1	1
1 0	0	1	1
1 1	1	1	0

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

2.3 Puertas lógicas

Las **puertas lógicas** son circuitos electrónicos que realizan las operaciones del álgebra de Boole. Cada una tiene un símbolo normalizado y una **tabla de verdad** que da la salida para todas las combinaciones de entradas:

- **NOT** (inversor): $S = \bar{A}$.
- **AND**: $S = A \cdot B$. Equivale a dos interruptores en serie.
- **OR**: $S = A + B$. Equivale a dos interruptores en paralelo.
- **NAND**: $S = (A \cdot B)'$, una AND negada.
- **NOR**: $S = (A + B)'$, una OR negada.
- **XOR** (O exclusiva): $S = A \oplus B = \bar{A}\cdot B + A\cdot\bar{B}$. Vale 1 si las entradas son **distintas**. Se usa en sumadores y comparadores.
- **XNOR**: vale 1 si las entradas son iguales.

Las puertas NAND y NOR son **universales**: con cualquiera de ellas, repetida, se puede construir cualquier otra puerta. Por ejemplo, una NAND con las dos entradas unidas es un inversor, y una AND se obtiene con una NAND seguida de un inversor NAND. Las puertas se venden en circuitos integrados (como el 7400, con cuatro NAND, o el 7408, con cuatro AND) de las familias TTL y CMOS, aunque hoy la mayoría de la lógica se programa en microcontroladores o en dispositivos lógicos programables (FPGA).

Puertas lógicas

Puerta	Expresión	Vale 1 si…
AND	$A\cdot B$	todas 1
OR	$A+B$	alguna 1
NAND	$(A\cdot B)'$	no todas 1
NOR	$(A+B)'$	todas 0
XOR	$A \oplus B$	distintas

2.4 De la tabla de verdad a la función

Diseñar un circuito digital empieza por describir lo que debe hacer con una **tabla de verdad**: una fila para cada combinación de entradas (2^n filas con n entradas) y la salida deseada en cada una.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

producto (llamado **minitérmino**) con todas las variables, negando las que valen 0 en esa fila. Después se suman todos. Por ejemplo, si la salida vale 1 en la fila A = 0, B = 1, C = 1, el minitérmino es Ā·B·C.

También existe la forma de **producto de sumas** (segunda forma canónica), que usa las filas con salida 0, con sumas de variables y negando las que valen 1.

Supongamos un sistema de votación de tres jueces A, B y C en el que la luz se enciende si al menos dos votan sí. La salida vale 1 en las filas 011, 101, 110 y 111:

$$F = A\cdot\bar{B}\cdot C + A\cdot B\cdot\bar{C} + A\cdot B\cdot C + A\cdot B\cdot C$$

La función es correcta, pero necesita muchas puertas: cuatro AND de tres entradas, una OR de cuatro y varios inversores. Antes de construirla conviene **simplificarla**: con menos puertas el circuito es más barato, más rápido y consume menos.

Votación por mayoría

A B C	F	A B C	F
0 0 0	0	1 0 0	0
0 0 1	0	1 0 1	1
0 1 0	0	1 1 0	1
0 1 1	1	1 1 1	1

3.1 Simplificación: álgebra y mapas de Karnaugh


Una función se puede simplificar aplicando las propiedades del álgebra de Boole, sobre todo sacando factor común y usando A + Ā = 1. Por ejemplo: Ā·B + A·B = (Ā + A)·B = B. Pero en funciones largas es fácil equivocarse, y por eso se usan los **mapas de Karnaugh**.

Un mapa de Karnaugh es una tabla con una casilla por cada combinación de entradas, ordenadas en **código Gray** (00, 01, 11, 10), de forma que dos casillas vecinas solo se diferencian en una variable. Se escribe un 1 en las casillas donde

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

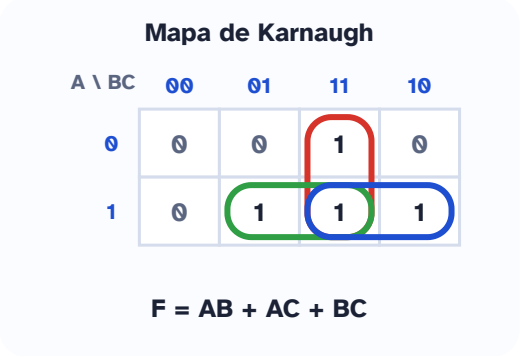2. Los grupos pueden solaparse, y los bordes opuestos del mapa se consideran contiguos.
3. Usar el menor número de grupos que cubra todos los unos.
4. Cada grupo da un producto con las variables que no cambian dentro del grupo: las que cambian desaparecen.

En el ejemplo de la votación se forman tres grupos de dos casillas, que dan F = A·B + A·C + B·C: tres puertas AND de dos entradas y una OR. Si en algunas combinaciones la salida no importa (porque nunca ocurren), se marcan con X y se pueden incluir en los grupos si ayudan a hacerlos más grandes.



3.2 Diseño de circuitos combinacionales

Un circuito **combinacional** es aquel cuya salida depende solo del valor actual de las entradas. El proceso de diseño sigue siempre los mismos pasos:

1. Definir las **entradas** y **salidas** y qué significa el 1 en cada una (por ejemplo, P = 1: puerta abierta).
2. Construir la **tabla de verdad** con el comportamiento deseado.
3. Obtener la función en suma de productos.
4. **Simplificarla** con Karnaugh o álgebra.
5. Dibujar el **circuito con puertas** (o pasarlo a solo NAND con De Morgan) y comprobarlo en un simulador.

Hay circuitos combinacionales tan frecuentes que se fabrican ya integrados:

- **Codificadores**: convierten una entrada activa de entre varias (una tecla) en un código binario.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

- **Multiplexores**: eligen cuál de varias entradas pasa a la salida, según unas líneas de selección; los **demultiplexores** reparten una entrada entre varias salidas.
- **Comparadores** y **sumadores**: el semisumador suma dos bits con una XOR (suma) y una AND (acarreo); encadenando sumadores completos se suman números de muchos bits. Es el núcleo de la unidad aritmético-lógica de un procesador.



3.3 Circuitos secuenciales y memoria


En un circuito **secuencial**, la salida depende de las entradas y también de lo que ocurrió antes: el circuito tiene **memoria**. El elemento básico es el **biestable** o *flip-flop*, capaz de guardar un bit.

- El biestable **RS** tiene dos entradas: S (set) pone la salida a 1 y R (reset) la pone a 0; si ninguna está activa, conserva el valor anterior. Así funciona el circuito de marcha y paro de un motor con dos pulsadores.
- El biestable **D** copia la entrada D en la salida en el instante en que llega un flanco de la señal de **reloj**.
- El biestable **JK** y el **T** pueden además cambiar de estado (bascular) en cada pulso, lo que permite dividir frecuencias.

Combinando biestables se construyen **registros** (que guardan varios bits a la vez), **registros de desplazamiento** (que mueven los bits una posición en cada pulso, usados en comunicaciones serie), **contadores** (que cuentan pulsos: en un reloj digital, el de segundos, el de minutos…) y **memorias**. La memoria RAM de un ordenador está formada por miles de millones de celdas que guardan bits.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

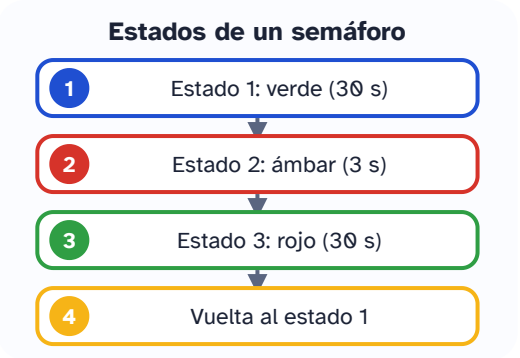condiciones. Es la base de los autómatas que estudiarás en el tema de control.



3.4 Conversión analógico-digital

El mundo es analógico (temperatura, sonido, luz) y los procesadores son digitales. El **conversor analógico-digital** (ADC) transforma una tensión en un número binario. Hace dos cosas:

- **Muestreo**: toma medidas a intervalos regulares. Según el teorema de Nyquist, la **frecuencia de muestreo** debe ser al menos el doble de la frecuencia máxima de la señal: por eso el audio se muestrea a 44,1 kHz, el doble de los 20 kHz que oímos.
- **Cuantificación**: asigna a cada medida el número entero más próximo. Con n bits hay 2^n niveles, y la **resolución** (el menor cambio de tensión que se distingue) es:

$$\text{resolución} = V_{ref} / 2^n \cdot \text{valor digital} = V \cdot 2^n / V_{ref}$$

Una placa Arduino Uno tiene un ADC de 10 bits con $V_{ref} = 5$ V: distingue 1024 niveles con una resolución de 4,9 mV, y una lectura de 512 corresponde a unos 2,5 V. Un audio de 16 bits tiene 65 536 niveles.

El proceso inverso lo hace el **conversor digital-analógico** (DAC), presente en cualquier aparato que reproduzca sonido. Muchos microcontroladores no tienen DAC y simulan tensiones intermedias con **PWM** (modulación por ancho de pulso): una señal que se enciende y apaga muy rápido, cuyo valor medio depende del porcentaje de tiempo encendida (ciclo de trabajo). Así se regula el brillo de un

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



Fórmulas y leyes clave de la electrónica

Transistor

$I_C = \beta \cdot I_B$

corte, activa y saturación

Binario

$1011_2 = 11$

n bits: 2^n valores

De Morgan

$(A \cdot B)' = \bar{A} + \bar{B}$

$(A+B)' = \bar{A} \cdot \bar{B}$

ADC

$V_{ref} / 2^n$

resolución de la medida

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre un semiconductor tipo N y uno tipo P?**

2. **Calcula la resistencia para un LED blanco (3 V, 20 mA) alimentado a 9 V.**

3. **Ordena las etapas de una fuente de alimentación lineal.**

4. **Nombra los terminales de un transistor bipolar y sus tres zonas de trabajo.**

5. **Un transistor con $\beta = 200$ tiene $I_B = 50\ \mu A$ en zona activa. Calcula I_C e I_E.**

6. **¿Cómo varía la resistencia de una LDR y de un NTC?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **Pasa a binario: 6, 20 y 100.**

9. **Escribe la tabla de verdad de una puerta NAND de dos entradas.**

10. **Calcula: 1 + 0, 1 · 0, A · 1, A + 1, A · Ā.**

11. **¿Qué diferencia hay entre un circuito combinacional y uno secuencial?**

12. **¿Cuántos niveles distingue un ADC de 12 bits?**

13. **Calcula R_B para que un transistor ($\beta = 80$) sature con una carga de 200 mA, con 3,3 V de entrada y factor 2.**

14. **Un amplificador inversor tiene $R_1 = 2\ k\Omega$ y $R_f = 20\ k\Omega$. Si la entrada es 0,3 V, ¿cuál es la salida?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un comparador tiene en V– una referencia de 2,5 V y en V+ un divisor con una LDR. ¿Cuándo se enciende la salida?**

16. **Pasa 0x3C y 0x7F a binario y decimal.**

17. **Comprueba con una tabla de verdad la ley de De Morgan $(A + B)' = \bar{A} \cdot \bar{B}$.**

18. **Simplifica $F = A{\cdot}B + A{\cdot}\bar{B} + \bar{A}{\cdot}B$.**

19. **Simplifica $F = (A + B){\cdot}(A + C)$.**

20. **Obtén la función en suma de productos de una tabla con F = 1 en las filas 000, 010 y 110 (A B C) y simplifícala.**

21. **Demuestra que una NAND con las dos entradas unidas es un inversor.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Diseña el circuito de un semisumador de dos bits A y B.**

23. **Un motor tiene un pulsador de marcha (S) y otro de paro (R). ¿Qué tipo de circuito necesitas y por qué?**

24. **Un ADC de 10 bits y 3,3 V lee 620. ¿Qué tensión mide?**

25. **Un LED se controla con PWM a 5 V con un ciclo de trabajo del 30 %. ¿Qué tensión media recibe?**

26. **Diseña un circuito que encienda una lámpara de escalera con dos interruptores (A abajo, B arriba), de modo que cualquiera de ellos cambie su estado. Obtén la tabla, la función y las puertas.**

27. **Un depósito tiene tres sensores de nivel (A bajo, B medio, C alto; 1 = hay agua). La bomba (F) funciona si el nivel está por debajo de medio. Indica qué combinaciones son imposibles y obtén F con Karnaugh usando indiferencias.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Simplifica con Karnaugh F(A,B,C,D) con unos en 0000, 0010, 1000, 1010 (las cuatro esquinas).**

29. **Diseña un detector de números primos para un número de 3 bits (A B C, de 0 a 7), sin considerar el 1 como primo.**

30. **Una fuente lineal da 12 V de pico tras el puente (considerando las caídas de los diodos) y debe alimentar un 7805. Si la carga consume 0,5 A, ¿qué potencia disipa el regulador si la tensión media de entrada es 11 V? ¿Qué rendimiento tiene?**

31. **Explica por qué una resistencia de 10 kΩ conectada como pull-down en una entrada digital es necesaria cuando hay un pulsador.**

32. **Calcula la frecuencia de muestreo mínima y la cantidad de datos por minuto de un audio estéreo de 16 bits con contenido hasta 20 kHz, si se muestrea a 44,1 kHz.**

33. **Con un ADC de 10 bits y 5 V se lee una NTC en un divisor con una resistencia fija de 10 kΩ (NTC abajo). Si la lectura es 341, ¿qué**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

34. **Implementa F = A·B + C solo con puertas NOR.**

35. **Un contador binario de 4 bits recibe pulsos de 1 Hz. ¿Hasta qué número cuenta y cada cuánto se repite? ¿Cuántos bits harían falta para contar los segundos de un día?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El silicio dopado con fósforo es de tipo…**

   A) P
   B) N
   C) intrínseco
   D) aislante

2. **Un diodo de silicio en directa conduce a partir de…**

   A) 0 V
   B) 0,7 V
   C) 5 V
   D) 230 V

3. **Un puente de cuatro diodos es un rectificador de…**

   A) media onda
   B) onda completa
   C) frecuencia
   D) tensión inversa

4. **El diodo Zener se usa para…**

   A) emitir luz
   B) mantener una tensión constante
   C) amplificar
   D) contar pulsos

5. **En un transistor, $I_C = \beta \cdot I_B$ se cumple en la zona…**

   A) de corte
   B) activa
   C) de saturación
   D) de ruptura

6. **Un transistor usado como interruptor trabaja en…**

   A) zona activa
   B) corte y saturación
   C) solo corte

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) corriente de base
B) tensión de puerta
C) luz
D) temperatura

8. **Un amplificador no inversor con R_f = 9 kΩ y R_1 = 1 kΩ tiene una ganancia de...**
   A) 9
   B) 10
   C) −9
   D) 0,1

9. **El número 13 en binario es...**
   A) 1011
   B) 1101
   C) 1110
   D) 1001

10. **El hexadecimal FF equivale a...**
    A) 15
    B) 255
    C) 256
    D) 1515

11. **¿Cuántos valores se representan con 8 bits?**
    A) 8
    B) 64
    C) 256
    D) 1024

12. **A + Ā =**
    A) 0
    B) 1
    C) A
    D) Ā

13. **Según De Morgan, (A · B)′ =**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

C) A + B

D) (A + B)′

14. **A + A · B =**

A) A · B

B) A

C) B

D) 1

15. **La puerta que da 1 cuando las entradas son distintas es...**

A) AND

B) NOR

C) XOR

D) NAND

16. **¿Qué puertas son universales?**

A) AND y OR

B) NAND y NOR

C) XOR y XNOR

D) NOT

17. **Una función de 4 variables tiene una tabla de verdad de...**

A) 4 filas

B) 8 filas

C) 16 filas

D) 32 filas

18. **En un mapa de Karnaugh, los grupos deben tener...**

A) cualquier número de casillas

B) 1, 2, 4, 8... casillas

C) solo 2 casillas

D) 3 casillas

19. **El biestable es un circuito...**

A) combinacional

B) secuencial que guarda un bit

C) analógico

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) 0,5 V

B) 4,9 mV

C) 50 mV


D) 1 mV

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un semiconductor y cómo funciona una unión PN; Cómo se convierte la corriente alterna en continua; Cómo funciona un transistor como interruptor; Cómo se pasa un número de decimal a binario y a hexadecimal; Qué dicen las leyes de De Morgan; Cómo se simplifica una función con un mapa de Karnaugh.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen

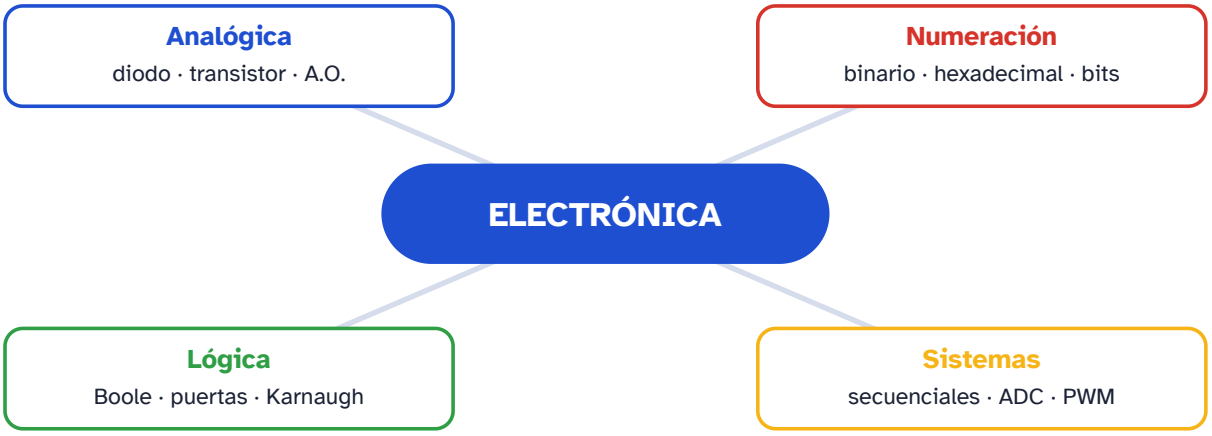

Glosario

Semiconductor	Material de conductividad intermedia controlable con impurezas.
Dopado	Adición de impurezas a un semiconductor para crear zonas N o P.
Diodo	Componente que solo deja pasar la corriente en un sentido.
Rectificador	Circuito que convierte corriente alterna en continua.
Diodo Zener	Diodo que mantiene una tensión constante en inversa.
Transistor	Componente que amplifica o conmuta una corriente con otra menor.
Saturación	Zona en la que el transistor conduce al máximo, como un interruptor cerrado.
Amplificador operacional	Circuito integrado de gran ganancia que compara y amplifica.
Bit	Dígito binario: 0 o 1.
Hexadecimal	Sistema de numeración de base 16.
Álgebra de Boole	Álgebra de variables que solo valen 0 o 1.
Puerta lógica	Circuito que realiza una operación lógica

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Mapa de Karnaugh	Método gráfico para simplificar funciones lógicas.
Biestable	Circuito secuencial que almacena un bit.
Contador	Circuito secuencial que cuenta pulsos de reloj.
ADC	Conversor que transforma una tensión en un número binario.
PWM	Modulación por ancho de pulso para obtener tensiones medias.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tipos de semiconductor

N: dopado con fósforo (electrones). P: con boro (huecos).

Diodo

Conduce de ánodo a cátodo a partir de 0,7 V (silicio).

Fuente lineal

Transformador, rectificador, filtro y regulador.

Transistor bipolar

$I_C = \beta \cdot I_B$; corte, activa y saturación.

Resistencia de base

$R_B = (V_{entrada} - 0{,}7) / I_B$, con I_B de 2 a 5 veces I_C / β.

Amplificador operacional

Inversor $G = -R_f/R_1$; no inversor $G = 1 + R_f/R_1$.

Binario y hexadecimal

Base 2 y base 16; cada cifra hex son 4 bits.

Leyes de De Morgan

$(A+B)' = \bar{A}\cdot\bar{B}$; $(A\cdot B)' = \bar{A} + \bar{B}$.

Puertas universales

NAND y NOR.

Karnaugh

Grupos de 1, 2, 4, 8 unos; desaparecen las variables que cambian.

Biestable

Resolución de un ADC

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** El fósforo aporta electrones libres.
2. **B)** Es la tensión umbral.
3. **B)** Aprovecha los dos semiciclos.
4. **B)** Trabaja en inversa como regulador.
5. **B)** En saturación I_C ya no crece con I_B.
6. **B)** Abierto en corte, cerrado en saturación.
7. **B)** Su puerta casi no consume corriente.
8. **B)** $G = 1 + 9/1 = 10$.
9. **B)** $8 + 4 + 1 = 13$.
10. **B)** $15 \cdot 16 + 15 = 255$.
11. **C)** $2^8 = 256$.
12. **B)** Complementación.
13. **B)** Al negar un producto se obtiene la suma de las negaciones.
14. **B)** Ley de absorción.
15. **C)** O exclusiva.
16. **B)** Con ellas se construye cualquier otra.
17. **C)** $2^4 = 16$.
18. **B)** Potencias de 2.
19. **B)** Es la unidad básica de memoria.
20. **B)** $5 / 1024 \approx 4{,}9$ mV.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. El N tiene impurezas que aportan electrones libres (fósforo); el P, impurezas que dejan huecos (boro).
2. R = (9 − 3) / 0,02 = 300 Ω (comercial 330 Ω).
3. Transformador, rectificador, filtro y regulador.
4. Base, colector y emisor. Corte, activa y saturación.
5. $I_C = 200 \cdot 50\ \mu A = 10$ mA. $I_E = 10{,}05$ mA.
6. La LDR disminuye al aumentar la luz; el NTC disminuye al aumentar la temperatura.
7. 10, 31 y 128.
8. 110, 10100 y 1100100.
9. 00 → 1; 01 → 1; 10 → 1; 11 → 0.
10. 1, 0, A, 1 y 0.
11. En el combinacional la salida depende solo de las entradas actuales; en el secuencial también de su estado anterior (tiene memoria).
12. $2^{12} = 4096$ niveles.
13. $I_B = 2 \cdot 200 / 80 = 5$ mA. $R_B = (3{,}3 - 0{,}7) / 0{,}005 = 520\ \Omega \rightarrow 470\ \Omega$.
14. G = −10. $V_s = -3$ V.
15. Cuando la tensión del divisor supera 2,5 V, que según la colocación de la LDR ocurrirá con mucha o con poca luz.
16. $3C = 0011\ 1100_2 = 60$. $7F = 0111\ 1111_2 = 127$.
17. A B: 00 → $(0)' = 1$ y $1 \cdot 1 = 1$; 01 → 0 y $1 \cdot 0 = 0$; 10 → 0 y $0 \cdot 1 = 0$; 11 → 0 y 0. Coinciden.
18. $A \cdot (B + \bar{B}) + \bar{A} \cdot B = A + \bar{A} \cdot B = A + B$.
19. Por la distributiva: $F = A + B \cdot C$.
20. $F = \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} = \bar{A} \cdot \bar{C} + B \cdot \bar{C} = \bar{C} \cdot (\bar{A} + B)$.
21. $S = (A \cdot A)' = \bar{A}$, porque $A \cdot A = A$.
22. Suma $S = A \oplus B$ (puerta XOR). Acarreo $C = A \cdot B$ (puerta AND).
23. Un biestable RS (secuencial): al soltar el pulsador de marcha el motor debe seguir funcionando, así que hay que recordar el estado.
24. $V = 620 \cdot 3{,}3 / 1024 = 2{,}0$ V.
25. $V_{media} = 0{,}3 \cdot 5 = 1{,}5$ V; el LED parece brillar al 30 %.
26. Tabla: 00 → 0, 01 → 1, 10 → 1, 11 → 0. $F = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B} = A \oplus B$: una puerta XOR (equivalente al conmutado de escalera).
27. Combinaciones posibles: 000, 100, 110, 111. Imposibles (X): 001, 010, 011, 101. F = 1 en 000 y 100. Con las X, el grupo más sencillo es $F = \bar{B}$ ($B = 0$: por debajo del nivel medio).
28. Las cuatro esquinas son adyacentes entre sí: forman un grupo de 4 en el que B = 0 y D = 0. $F = B \cdot \bar{D}$.
29. Primos: 2 (010), 3 (011), 5 (101), 7 (111). Karnaugh: $\bar{A} \cdot B$ (010, 011) y $A \cdot C$ (101, 111). $F = \bar{A} \cdot B + A \cdot C$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

31. Sin ella, la entrada queda flotando cuando el pulsador está abierto y lee valores aleatorios por el ruido. La resistencia la fija a 0 V; al pulsar, la entrada pasa a 5 V a través del pulsador, y la resistencia limita la corriente a 0,5 mA.
32. Mínima: 40 kHz (Nyquist). Datos: 44 100 · 16 · 2 = 1 411 200 bit/s; por minuto, 84,7 Mbit ≈ 10,6 MB.
33. V = 341 · 5 / 1024 = 1,665 V. V = 5 · R_NTC / (10 000 + R_NTC) → 1,665 · (10 000 + R) = 5R → 16 650 = 3,335R → R ≈ 4993 Ω ≈ 5 kΩ.
34. F = ((A·B + C)′)′. A·B = (Ā + B̄)′: NOR de Ā y B̄, con Ā y B̄ obtenidos con NOR de entradas unidas. Luego (A·B + C)′ es una NOR de (A·B) y C, y se niega con otra NOR de entradas unidas. Total: 5 puertas NOR.
35. Cuenta de 0 a 15 y se repite cada 16 s. Un día tiene 86 400 s: 2^{16} = 65 536 no llega, 2^{17} = 131 072 sí; harían falta 17 bits.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información